حل تمرین سوم آزمایشگاه مدار الکتریکی

مصطفى فضلى شمرى



تاريخ

1299/1/8

نام استاد

خانم سرائی



آزهایش شماره سه ،

تقسیم ولتار و جریان

وسايل مورد نياز:

- √ منبع جريان
- ✓ سه مقاومت با ظرفیت های ۱ کیلواهم ، ۴۷۰ اهم ۲.۲ کیلو اهم ، ۳.۳ کیلو اهم
 - ✓ سیم برای اتصال مقاومت ها

اجرای آزمایش:

 R_{ϵ} , R_{τ} این دو مقاومت به صورت موازی بسته شده اند پس مقدار مقاومت ترکیب R_{ϵ} , R_{τ} به این صورت محاسبه می شود .

$$\frac{R_{\ell} \times R_{r}}{R_{\ell} + R_{r}} = \frac{\text{Y.Y * "." KOhm}}{\text{Y.Y + "." KOhm}} = \text{Y.YY KOhm}$$

 R_1 مقدار کل مقاومت به صورت موازی بودن مقاومت های R_2 و R_3 و ترکیب مقاومت های R_2 به صورت زیر بدست می آید .

$$R_1 + R_7 + R_{7.6} = 1 + ... + 1... = 7...$$
 KOhm

۳-۳) مقاومت اندکی متفاوت است ، زیرا خود منبع جریان (۷) مقداری مقاومت از خود دارد و به صورت ایده آل نیست

(F-r

$$V_{CD} = Y.1 V$$

$$V_{AB} = 7.5$$
 V

$$V_{BC} = \Delta.7 \lambda V$$

$$I_{r} = 7.10 mA$$

$$I_* = 7.77 \text{ mA}$$

 $I = \delta. TA mA$

این دو مقدار به دست آمده در قسمت ۴ و ۵ به دلیل اختلاف ایده آل بودن و تئوری بودن آزمایش و تفاوت آن با نتیجه حقیقی و رخداد واقعی متفاوت است ؛ مثلا هر باتری در واقعیت اندکی مقاومت دارد یا هر جریان ممکن است در طول سیم و با توجه به شرایط محیطی تغییر نماید، با این که این اختلاف بسیار اندک و ناچیز است ، اما در وسایل دقیق و پیشرفته بسیار به چشم می آید.

کزارش کارشاره سه-نوشه شده درششم مهرماه سال یکهزار و سیمدنود و نه، توسط مصطفی فصنلی شهری

